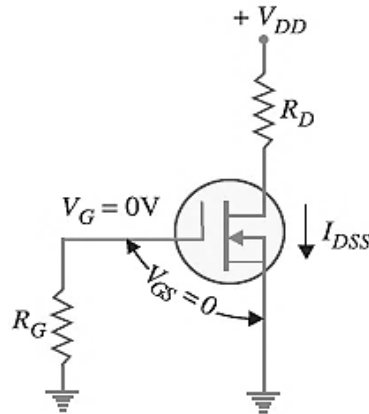



Electronic Devices

Sheet #8


1. Determine the drain-to-source voltage (V_{DS}) in the circuit shown, if $V_{DD} = 18\text{V}$ and $R_D = 620\Omega$. The MOSFET data sheet gives $V_{GS(\text{off})} = -8\text{V}$ and $I_{DSS} = 12\text{ mA}$.



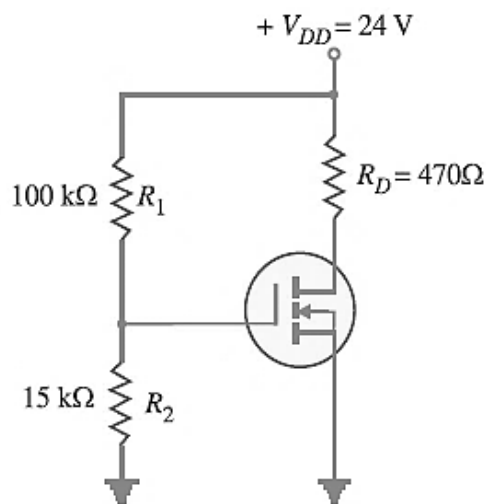
2. Determine V_{GS} and V_{DS} for the EMOSFET circuit shown. The data sheet for this particular MOSFET gives $I_{D(\text{on})} = 500\text{ mA}$ at $V_{GS} = 10\text{V}$ and $V_{GS(\text{th})} = 1\text{V}$.



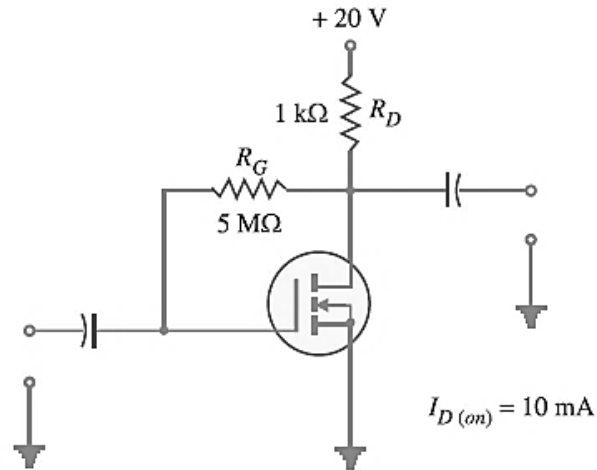3. Determine the values of I_D and V_{DS} for the circuit shown. The data sheet for this particular MOSFET gives $I_{D(on)} = 10 \text{ mA}$.



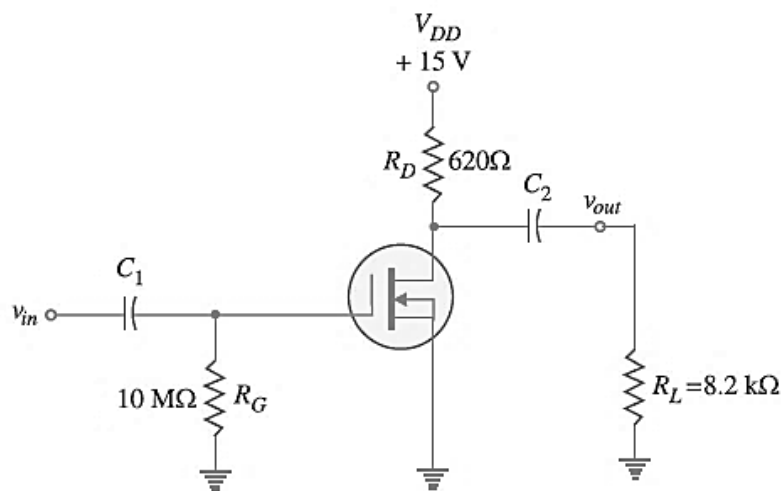4. The D-MOSFET used in the amplifier shown has an $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ and $g_m = 3.2 \text{ mA/V}$. Determine (i) d.c. drain-to-source voltage V_{DS} and (ii) a.c. output voltage.



5. The NMOS used in the amplifier shown has $r_o = 100 \text{ k}\Omega$ and $g_m = 1 \text{ mA/V}$. Determine the overall voltage gain, input and output resistances.

